
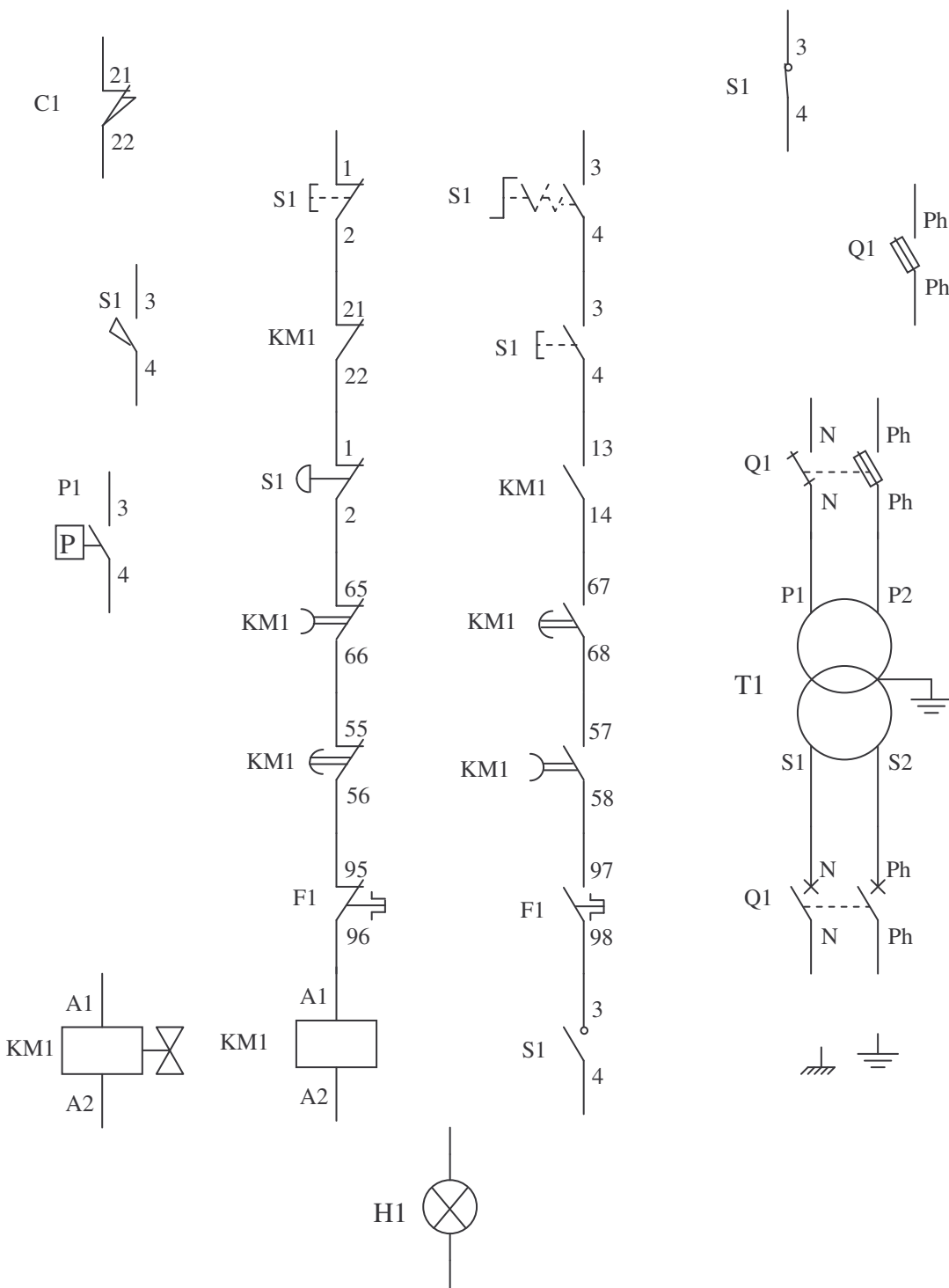



Les symboles électriques de commande

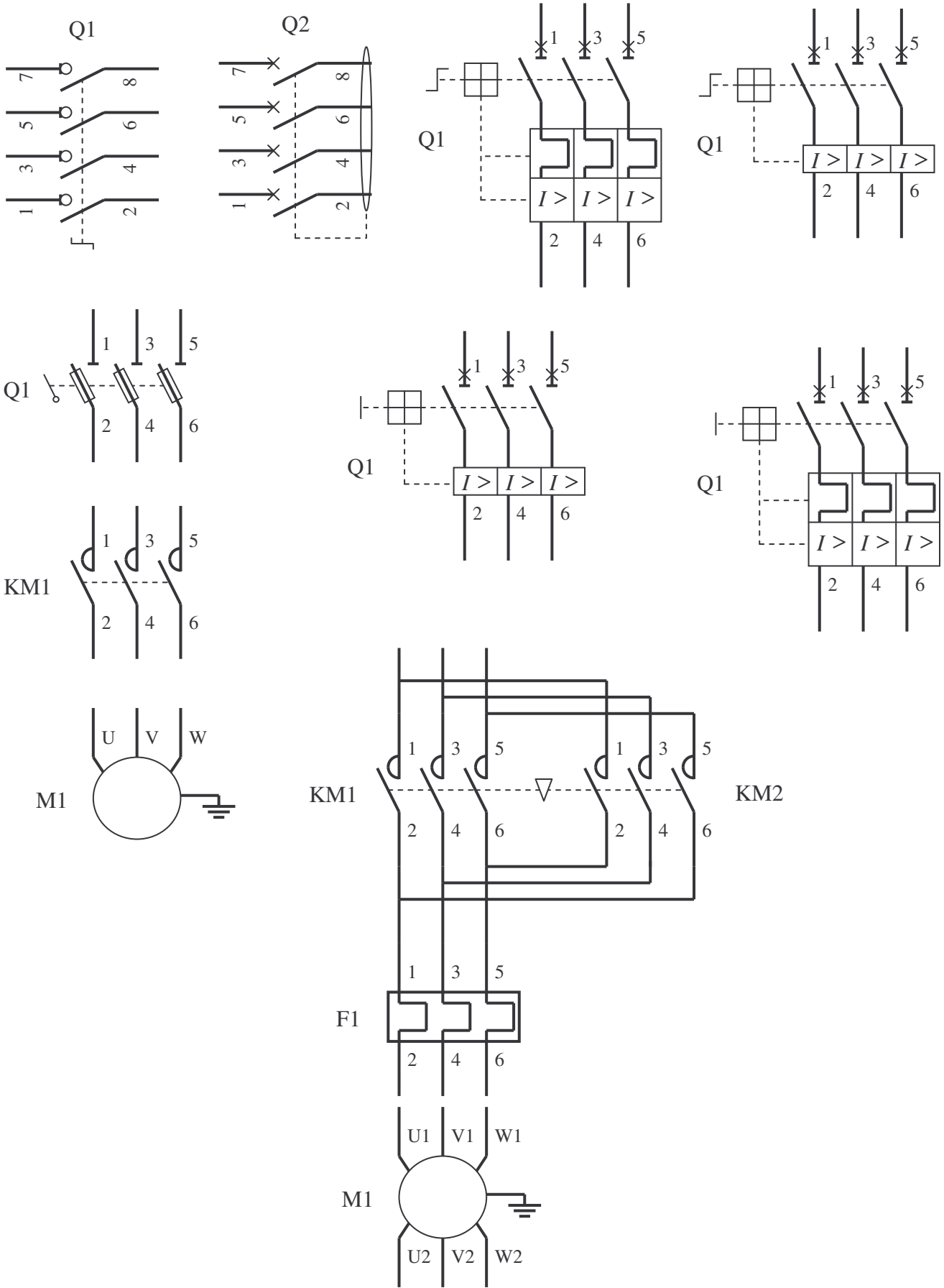

Les symboles électriques de puissance



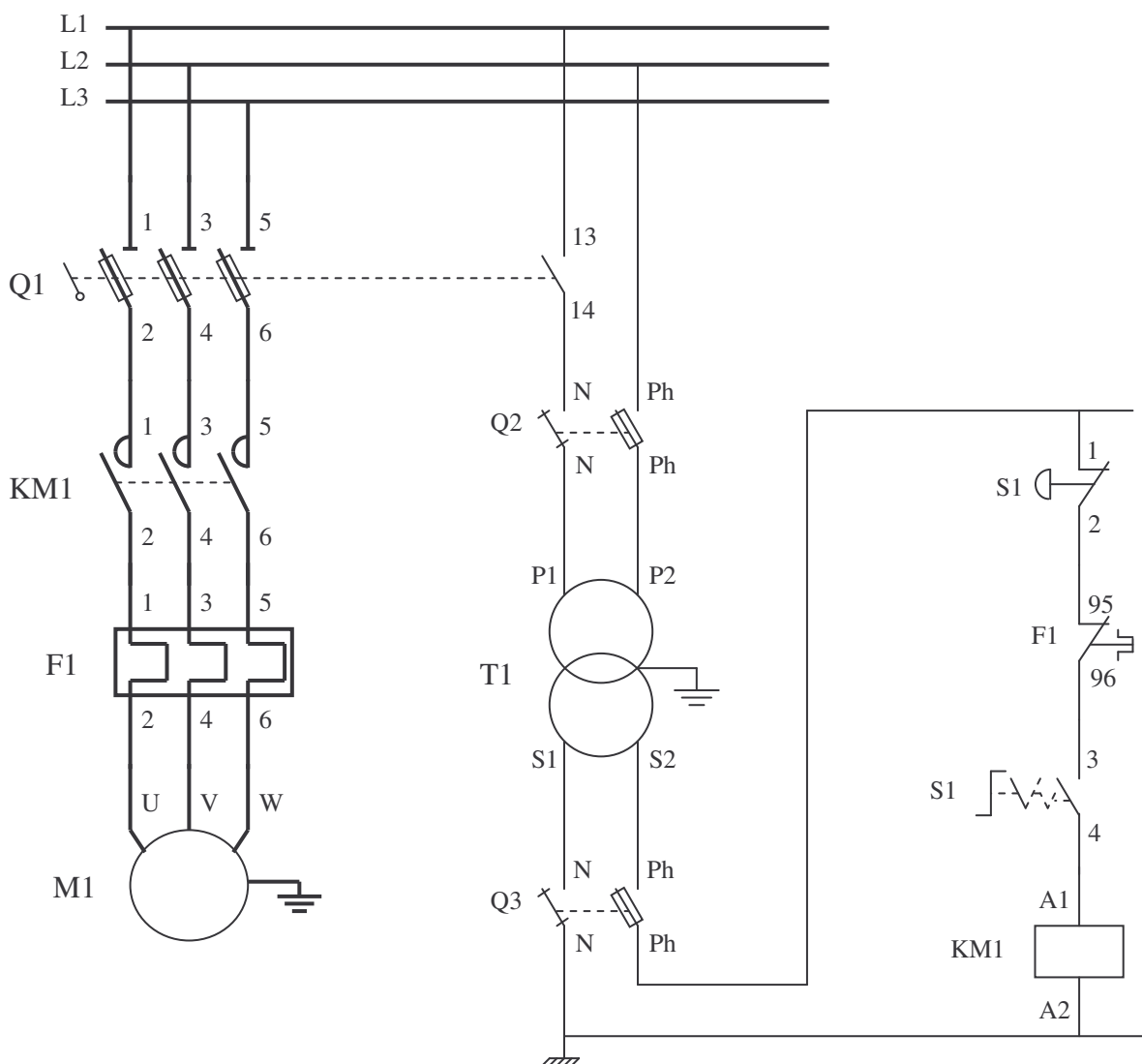Démarrage et arrêt d'un moteur asynchrone triphasé par comutateur.



Démarrage et arrêt d'un moteur asynchrone triphasé par boutons poussoirs.

